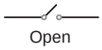
## IV. பொருத்துக


| | குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| 1. |  | திறந்த சாவி |
| 2. |  | மின்கலன் |
| 3. |   | ஒளிரும் மின்விளக்கு |
| 4. |  | மின்கல அடுக்கு |
| 5. |  | ஒளிராத மின்விளக்கு |

## V. பின்வரும் சொற்களைக் கொண்டு ஒரு முழுமையான வாக்கியத்தை உருவாக்குக

| | | | |
|---|---|---|---|
| மாற்றும் | சாதனம் | மின்னாற்றலாக | |
| ஆற்றலை | மின்கலன் | வேதி | ஆகும் |

## VI. மிகக் குறுகிய விடையளி

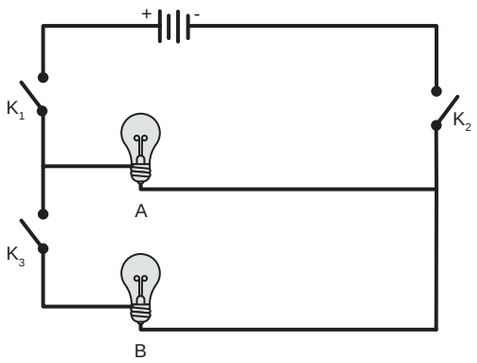1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் மின்விளக்கு A மட்டும் ஒளிர வேண்டும் எனில் எந்தெந்த சாவி(கள்) மூடப்பட வேண்டும்.




2. கூற்று(A): நமது உடலானது மின்அதிர்வை வெகு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறது.

   காரணம் (R) : மனித உடலானது ஒரு நல்ல மின்கடத்தியாகும்.

   அ. A மற்றும் R இரண்டும் சரி மற்றும் R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம்.

   ஆ. A சரி, ஆனால் R என்பது Aக்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.

   இ. A தவறு ஆனால் R சரி.

   ஈ. A மற்றும் R இரண்டும் சரி. R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.

3. எலுமிச்சம் பழத்தில் இருந்து மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியுமா?

4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களிலிருந்து மின்கடத்தியைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக.






5. டார்ச் விளக்கில் எவ்வகையான மின்சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது?

6. பொருந்தாததை வட்டமிடுக. அதற்கான காரணம் தருக.

   **சாவி, மின்விளக்கு, மின்கல அடுக்கு, மின்னியற்றி**

## VII. குறுகிய விடையளி

1. தொடரிணைப்பு ஒன்றிற்கு மின்சுற்றுப் படம் வரையவும்.

2. கடிகாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலன் மூலம் நமக்கு மின் அதிர்வு ஏற்படுமா? விளக்கம் தருக.

3. வெள்ளி உலோகம் மிகச் சிறந்த மின்கடத்தியாகும். ஆனால் அது மின் கம்பி உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை? ஏன்?



6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_2.indd 33 25-03-2019 3.44.03 PM