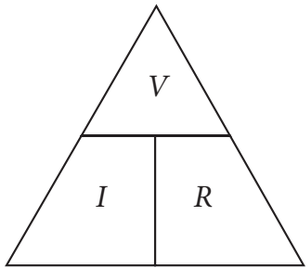
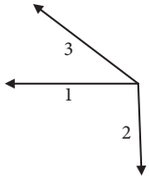
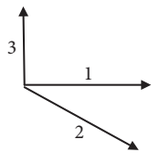
ABSTRACT

Title	Description
1. Voltage (V)	Voltage (V) volt meter
2. Current	Current I ammeter
3. Resistance	$R = \rho L/A$ ρ = specific resistivity in ohm-meter L = length of material in meter A = area of the material in m^2.
4. Ohm's law	 1. $I = \frac{V}{R}$ 2. $V = I.R$ 3. $R = \frac{V}{I}$
5. Series circuit	$V = V_1+V_2+V_3$ $R = R_1+R_2+R_3$ I = same for all elements.
6. Parallel circuit	$V = V_1 = V_2 = V_3$ $I = I_1 + I_2 + I_3$ $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
7. Flemming's right hand rule	
8. Flemming's left hand rule	
9. Direct current (DC)	
10. Alternative current (AC)	
11. AC 3 phase system (3Ø phase)	360°/3 = 120° 120° in Each phase
12. Three wire joint type	RYB DELTA Red, yellow, blue
13. Four wire joint type	RYNB Red, yellow, blue, neutral

GM_Chp10.indd 139 14-02-2019 11:46:22