
Activities

1. Do the following by practice.

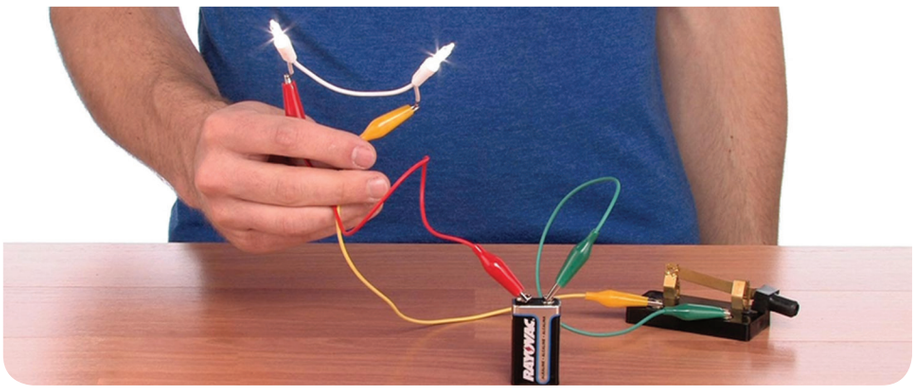

2. To make the simple wiring circuits
   i) One bulb is controlled by one switch in parallel connection. One bulb is controlled by 2 switches.
   ii) In series connections, more than one lamp i.e series bulb connection is controlled by single switch.

GLOSSARY

Conductors	—	மின் கடத்திகள்
Insulators	—	மின் கடத்தா பொருட்கள்
EMF	—	மின்னியக்கு விசை
Resistor	—	மின் தடை
Capacitor	—	மின்தேக்கி
Specific Resistance	—	இனத்தடை
Inductance	—	மின்தூண்டி
Power	—	மின் திறன்
Energy	—	மின் ஆற்றல்

EMA_English_Chp02.indd 33 11/9/2020 2:44:52 PM